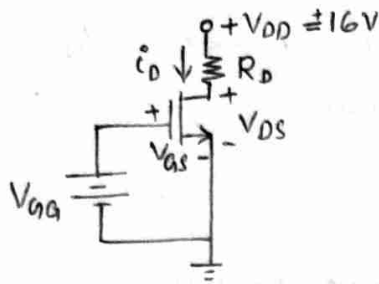


(22-10-2021)

Q.1)

Given $R_D = 250\Omega$ $K = 0.25 \text{ mA/V}^2$ $V_t = 2\text{V}$ and $i_D = 4 \text{ mA}$.Soln : Assuming MOSFET is in saturation region,

$$i_D = K(V_{GS} - V_t)^2$$

$$4 \text{ mA} = 0.25 \text{ mA/V}^2 (V_{GS} - 2)^2 \quad \therefore [\text{Here } V_{DS} = V_{GS}]$$

by Solving, $V_{GS} = 6\text{V}, -2\text{V}$.

for MOSFET to be turned on,

$$V_{GS} > V_t$$

$$\text{i.e., } \boxed{V_{GS} = 6\text{V}}$$

for checking the validity of assumption,

for MOSFET to be in saturation

$$V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$$


$$V_{DS} = V_{DD} - i_D R_D = 16 - 4 \times 10^{-3} \times 250$$

$$= \underline{15\text{V}}$$

$$\text{i.e., } V_{DS} > V_{GS} - V_t$$

So Assumption is correct.

Q.2)

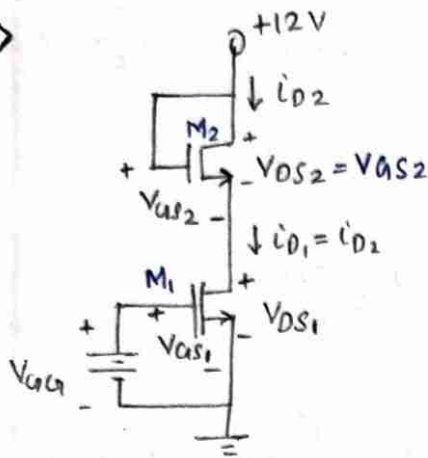

Given: $k = 0.25 \text{ mA/V}^2$ $V_t = 2 \text{ V}$ $V_{GG} = 6 \text{ V}$

$M_1 \rightarrow$ active region

Soluⁿ: M_1 is in active region

$$\text{i.e., } i_{D1} = k(V_{GS1} - V_t)^2 \\ = 0.25 \times 10^{-3} (6 - 2)^2 \quad \therefore [V_{GS1} = V_{GG} = 6 \text{ V}]$$

$$\boxed{i_{D1} = 4 \text{ mA}}$$

$$i_{D1} = i_{D2} \quad \text{i.e., } \boxed{i_{D2} = 4 \text{ mA}}$$

here gate of M_2 connected to drain of M_2 .

$$\text{i.e., } V_{GS2} = V_{DS2}$$

$\text{i.e., } V_{DS2} > V_{GS2} - V_t \Rightarrow M_2$ is in saturation region.

$$\text{i.e., } i_{D2} = k(V_{GS2} - V_t)^2 \\ 4 \times 10^{-3} = 0.25 \times 10^{-3} (V_{GS2} - 2)^2$$

by solving we get $V_{GS2} = 6 \text{ V}, -2 \text{ V}$


for M_2 to be ON, $V_{GS2} > V_t$.

$$\text{i.e., } \boxed{V_{GS2} = 6 \text{ V} = V_{DS2}}$$

$$V_{DS1} + V_{DS2} = 12 \text{ V}$$

$$\text{i.e., } \boxed{V_{DS1} = 12 - 6 = 6 \text{ V}}$$

Q.3)

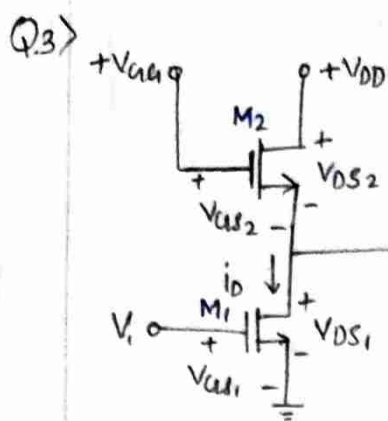

Given: $V_{th} = 13V$ $V_{DD} = 12V$ $V_t = 2V$ $K_1 = 0.25mA/V^2$
 $V_i = 12V$

$M_1 \rightarrow$ in ohmic region.

Soln: case (a) $K_2 = 0.25mA/V^2$

from the circuit, $i_{D1} = i_{D2}$ & $V_{GS1} = 12V$

$$i_{D1} = K_1 [2(V_{GS1} - V_t)V_{DS1} - V_{DS1}^2]$$

for MOSFET M_2 : $V_{DS2} = V_{DD} - V_O$ and $V_{GS2} = V_{th} - V_O$
 $= 12 - V_O$ $= 13 - V_O$

$$V_{GS2} - V_t = 11 - V_O < V_{DS2}$$

i.e., M_2 is in saturation.

i.e., $i_{D1} = i_{D2}$ (\because from circuit)

$$K_1 [2(V_{GS1} - V_t)V_{DS1} - V_{DS1}^2] = K_2 [V_{GS2} - V_t]^2 \quad \text{--- (1)}$$

Substituting values for $K_1, K_2, V_t, V_{GS1}, V_{GS2}$

we get $2(12 - 2)V_{DS1} - V_{DS1}^2 = [11 - V_O]^2$

$$V_{DS1} = V_O \Rightarrow 20V_O - V_O^2 = 121 - 22V_O + V_O^2$$

$$2V_O^2 - 42V_O + 121 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

Solving this equation, we get

$$V_O = 17.55V, 3.446V$$

for M_1 to be in ohmic region: $V_{DS1} < V_{GS1} - V_t = 10V$

i.e.,

$$V_O = 3.446V$$

Case (b) : $K_2 = \underline{0.05 \text{ mA/V}^2}$

$$i_{D1} = i_{D2}$$

$$K_1 [2(V_{GS1} - V_t)V_{DS1} - V_{DS1}^2] = K_2 [V_{GS2} - V_t]^2$$

$$\text{as } V_{DS1} = V_o.$$

$$0.25 [2[12-2]V_o - V_o^2] = 0.05 [11 - V_o]^2$$

$$5[20V_o - V_o^2] = 121 - 22V_o + V_o^2$$

$$\text{Rearranging : } 6V_o^2 - 122V_o + 121 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

by solving the above equation we get

$$V_o = \underline{\underline{19.28 \text{ V}, 1.045 \text{ V}}}$$


for M_1 to be in ohmic region,

$$V_{DS1} < V_{GS1} - V_t \quad \text{i.e., } V_{DS1} < 12 - 2$$

$$V_{DS1} < 10 \text{ V}$$

$$\Rightarrow \boxed{V_o = 1.045 \text{ V}} \quad (\text{here } V_{DS1} = V_o)$$

Q4>

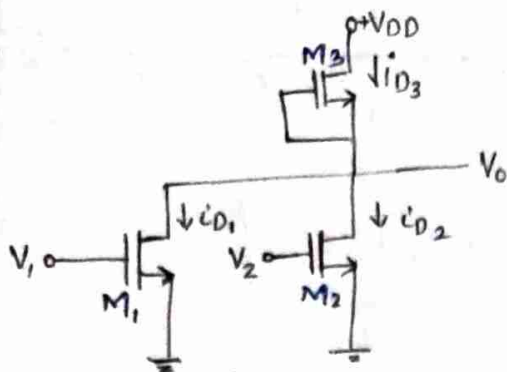

given: $V_{DD} = 12V$, $V_t = 2V$ [enhancement MOSFET]

$$k = 0.25 \text{ mA/V}^2$$

for depletion MOSFET: $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$
and $V_p = -4V$

$$V_1 = V_2 = 12V$$

M_1, M_2 are in ohmic region and M_3 is active

Solution: as $V_1 = V_2 \Rightarrow M_1$ and M_2 will carry same current.

$$\begin{aligned} \text{i.e., } i_{D1} = i_{D2} &= K [2(V_{GS1} - V_t)V_{DS1} - V_{DS1}^2] \\ &= 0.25 [2[12 - 2]V_0 - V_0^2] \\ &= 0.25 [20V_0 - V_0^2] \end{aligned}$$

From the circuit, by applying KCL at output node,

$$i_{D3} = i_{D1} + i_{D2} = 2i_{D1}$$

$$\Rightarrow I_{DSS} \left[1 - \frac{V_{GS3}}{V_p} \right]^2 = 2i_{D1} \quad [\text{here } V_{GS3} = 0V]$$

$$\text{i.e., } 4 = 2 \times 0.25 [20V_0 - V_0^2] \quad \text{--- (1)}$$

rearranging the above equation

$$V_0^2 - 20V_0 + 8 = 0$$

Solving this equation, we get

$$V_0 = 19.59V, 0.408V$$

for M_1 and M_2 to be in ohmic region, $V_{DS1} = V_0 < V_{GS1} - V_t$

$$\text{i.e., } V_0 < 10V.$$

$$\Rightarrow \boxed{V_0 = 0.4084V}$$