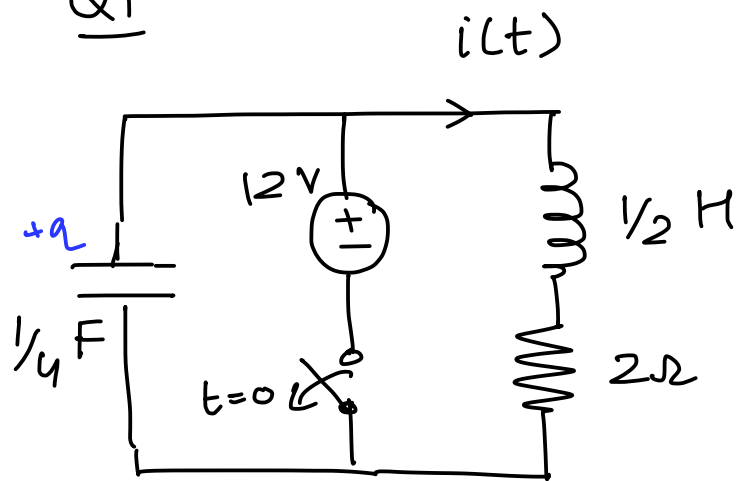


Q1



$$i(0) = 6 \text{ A}$$

$$V_C(0) = 12 \text{ V}$$

$$t \geq 0$$

$$V_C = \frac{1}{2} \frac{di}{dt} + 2i$$

$$i = -\frac{dq}{dt}$$

$$4q = -\frac{d^2q}{dt^2} - 2\frac{dq}{dt}$$

$$\frac{d^2q}{dt^2} + 4\frac{dq}{dt} + 8q = 0$$

$$\frac{-4 \pm \sqrt{-16}}{2} = -2 \pm 2i$$

$$q = e^{-2t} (A \cos 2t + B \sin 2t)$$


$$q(0) = C V_C(0) = 3 = A$$

$$\frac{dq}{dt}(0) = 2B - 2A = -i(0) = -6 \Rightarrow B = 0$$

$$i = -e^{-2t} ((2B - 2A) \cos(2t) - (2A + 2B) \sin(2t))$$

$$= 6(\sin(2t) + \cos(2t)) e^{-2t} \text{ A}$$

Q2

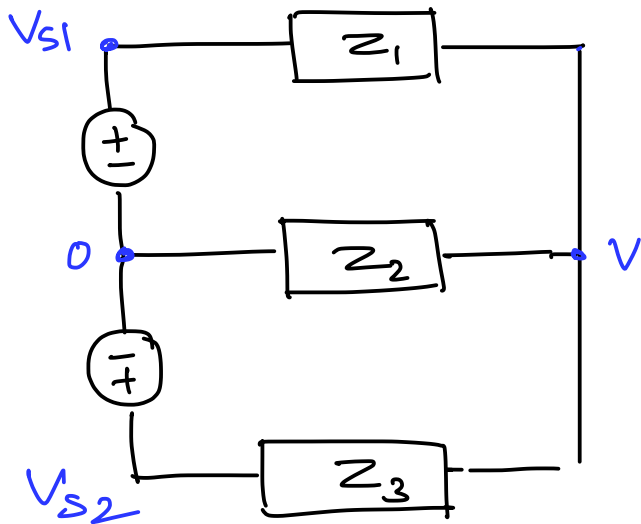

$$Z_1 = Z_2 = Z_3 = (10 - 10j) \Omega$$

$$V_{s1} = 2 \cos(\omega t)$$

$$\begin{aligned} V_{s2} &= 2 \sin(\omega t) \\ &= 2 \cos(\omega t - 90^\circ) \\ &= 2 \angle -90^\circ \cos(\omega t) \\ &= -2j \cos(\omega t) \end{aligned}$$

$$\frac{V - V_{s1}}{Z_1} + \frac{V - V_{s2}}{Z_3} + \frac{V}{Z_2} = 0$$

$$\Rightarrow V = \frac{V_{s1} + V_{s2}}{3}$$

$$= \left(\frac{2 - 2j}{3} \right) \cos(\omega t)$$


$$P_1 = \frac{1}{2} \left(\frac{V - V_{s1}}{Z_1} \right)^2 |Re(Z_1)|$$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{(16 + 4)}{9 \times (200)} \times 10 = \frac{1}{18} \text{ W}$$

$$P_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{V}{Z_2} \right)^2 |Re(Z_2)| = \frac{1}{18} \text{ W}$$

$$P_3 = \frac{1}{18} \text{ W}$$

Q3.

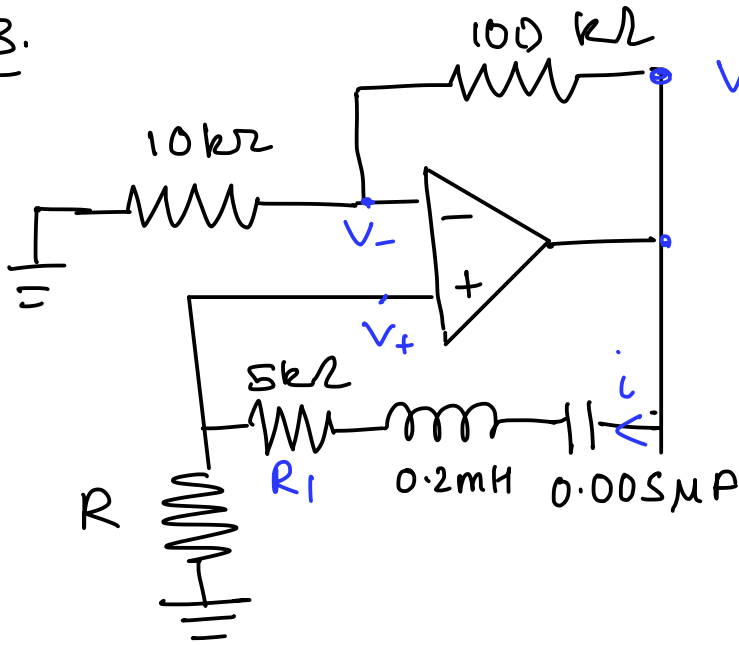

Assuming virtual short

$$V_- = V_+$$

$$\frac{V_o - V_-}{100} = \frac{V_+ - 0}{10}$$

$$\Rightarrow V_o = 11 V_-$$

$$\frac{V_+}{R} = \frac{V_o - V_+}{|Z_{eq}|} \Rightarrow 10R = |Z_{eq}|$$


$$(10R)^2 = 5^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2 \times 10^{-6}$$

$$\Rightarrow 10R \geq 5 \Rightarrow R \geq 0.5\text{ k}\Omega$$

For \$R = 500\text{ }\Omega\$,

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^6\text{ rad/s}$$

Q4

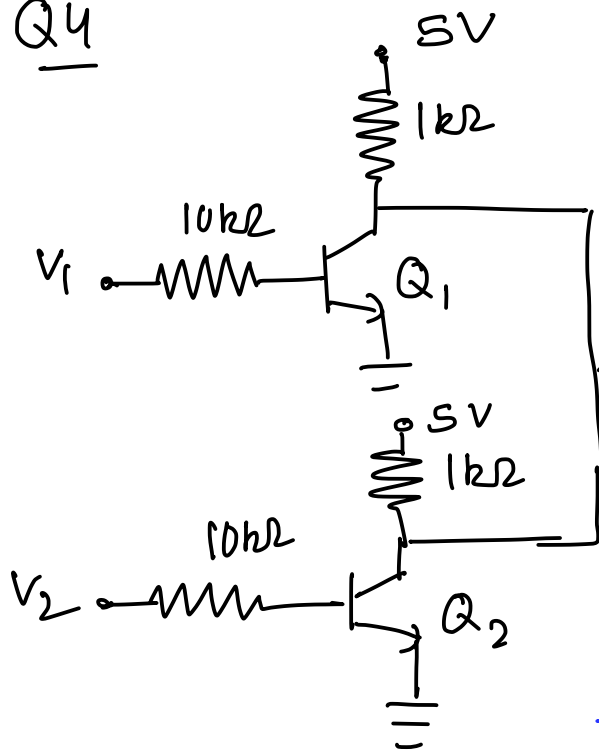

$$V_{low} = 0.2V \quad V_{high} = 5V$$

$$\beta = 50.$$

i) $V_1 = V_2 = V_{low}$

Assume $Q_1, Q_2 \rightarrow$ cutoff.

$$V_{C1} = V_{C2} = \boxed{V_0 = 5V}$$

$$V_{BE1} = V_{BE2} = 0.2 < 0.5$$

Assumption correct

ii) $V_1 = 5V, V_2 = 0.2V$

Assume $Q_2 \rightarrow$ cutoff, $Q_1 \rightarrow$ sat.

$$V_{BE1} = 0.8V \quad i_{B1} = \frac{4.2}{10k\Omega} = 0.42mA$$

$$V_{C1} = \boxed{V_0 = 0.2V}$$

$$i_{C1} = \frac{(5 - 0.2) \times 2}{1k\Omega} = 9.6mA$$

$$\frac{i_{C1}}{i_{B1}} < \beta \quad \text{and} \quad V_{BE} = 0.2 < 0.5$$

Assumption correct

iii) $V_1 = 0.2V, V_2 = 5V$
same as ii)

$$\boxed{V_0 = 0.2V}$$

$$\text{iv) } V_1 = V_2 = 5V$$

Assume $Q_1, Q_2 \rightarrow \text{sat.}$

$$V_{B1} = V_{B2} = 0.8V \quad i_{B1} = i_{B2} = 0.42 \text{ mA}$$

$$V_{C1} = V_{C2} = \boxed{V_0 = 0.2V}$$


$$i_{C1} = i_{C2} = \frac{(5 - 0.2)}{1k\Omega} = 4.8 \text{ mA}$$

$$\frac{i_{C1}}{i_{B1}} = \frac{i_{C2}}{i_{B2}} < \beta \quad \text{and} \quad V_{BE1} = V_{BE2} = 0.2 < 0.5$$

Assumption correct.

NOR GATE

Q5.

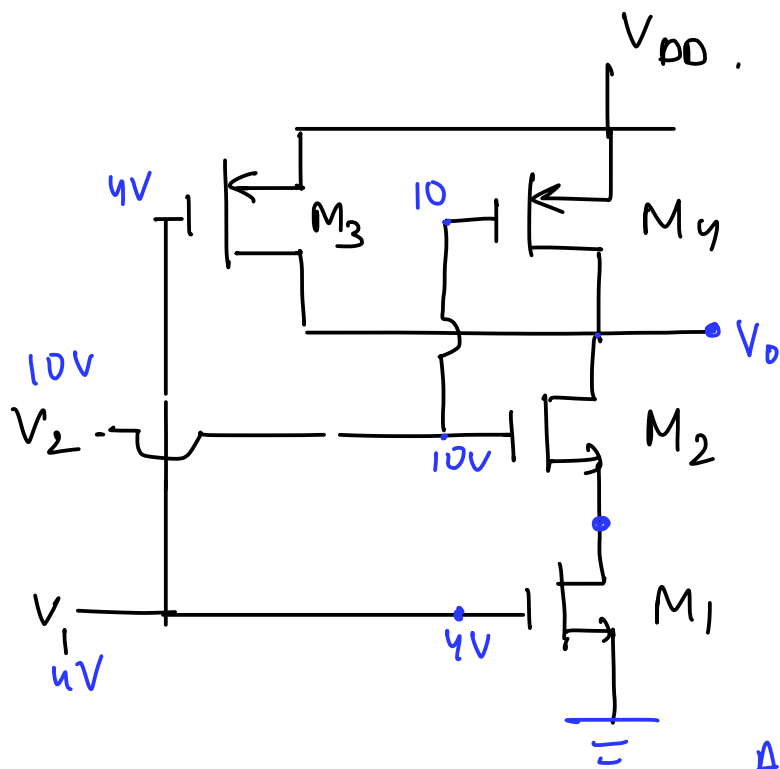

$$V_1 = 4V \quad V_2 = 10V$$

$$V_{DD} = 10V$$

$$K = 0.25 \text{ mA/V}^2$$

$$V_T(M_1, M_2) = 1V$$

$$V_T(M_3, M_4) = -1V$$

$$M_4 \rightarrow \text{OFF}$$

$$V_{as4} = 0 > V_{T4}$$

$$V_{as3} = -6V < V_{T3}$$

Assume M_1, M_2 active and M_3 in ohmic.

$$i_3 = i_2 = i_1$$

$$i_1 = K(V_{as1} - V_T)^2 = K(4 - 1)^2 = 9K$$

$$i_2 = K(V_{as2} - V_T)^2 = K(9 - V_{DS1})^2$$

$$i_1 = i_2 \Rightarrow V_{DS1} = 6V$$

$$i_3 = K(2(V_{as3} - V_T)V_{DS3} - V_{DS3}^2)$$

$$= K(2(-5)V_{DS3} - V_{DS3}^2)$$

$$-10V_{DS3} - V_{DS3}^2 = 9$$

$$V_{DS3}^2 + 10V_{DS3} + 9 = 0$$

$$\Rightarrow V_{DS3} = -1 \quad \text{or} \quad -9 \quad \times \text{ as for active region}$$

$$V_o = 10 - 1 = 9V$$

$$V_{as} > V_{as} - V_T = -5$$

$$V_{DS3} = -1V \geq V_{GS3} - V_T = -5V$$

$\Rightarrow M_3$ is in ohmic region


$$V_{DS2} = V_o - V_{DS1} = 3V \geq V_{GS2} - V_T = 3V$$

$$V_{DS1} = 6V \geq V_{GS1} - V_T = 3V$$

Q6

small signal model

$$R_p = R_1 \parallel R_2$$

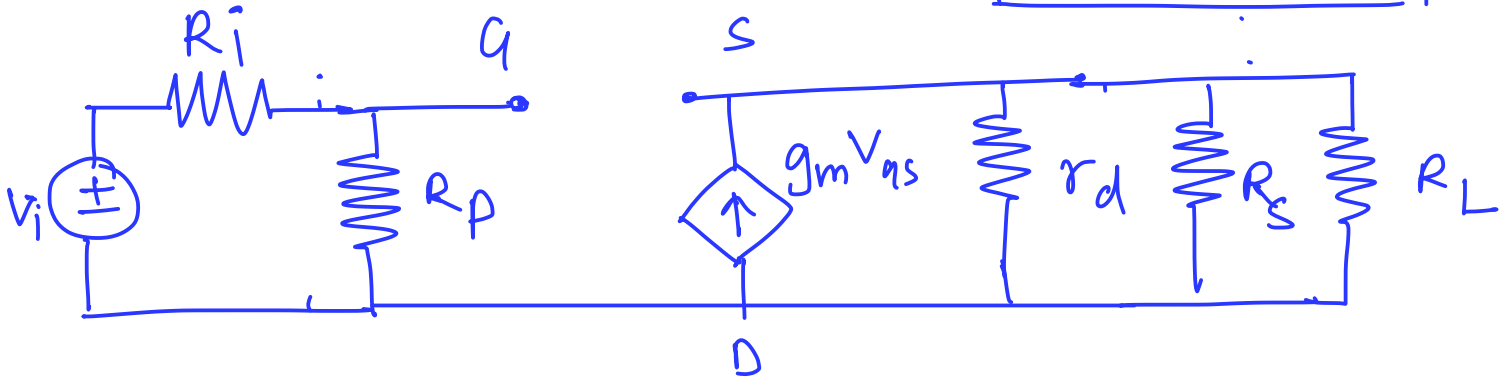


$$V_L = g_m V_{gs} (r_d \parallel R_s \parallel R_L)$$

$$V_{gs} = \frac{V_i R_p}{R_i + R_p} - V_L$$

$$\frac{V_L}{V_i} = \frac{g_m R_p}{R_p + R_i} \frac{(r_d \parallel R_s \parallel R_L)}{(1 + g_m r_d \parallel R_s \parallel R_L)}$$

Calculating R_{in}

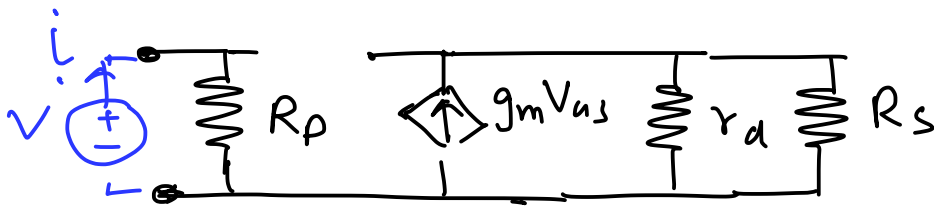


$$V = R_p i \Rightarrow \underline{R_{in}} = \frac{V}{i} = R_p$$

$$R_{in} = R_p = R_1 \parallel R_2$$

Calculating R_{out}

set V_i to 0

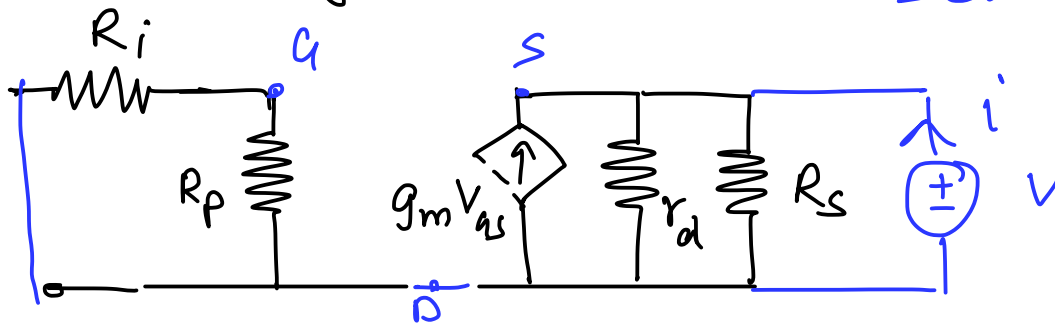

$$V_{gs} = -V$$

$$i = \frac{V}{r_d} + \frac{V}{R_s} + g_m V$$

$$\frac{V}{i} = r_d \parallel R_s \parallel \frac{1}{g_m} = R_{out}$$