

BJT (Bipolar Junction Transistor)

Active mode

$$V_{BE} = 0.7V$$

$$I_C = \alpha I_E$$

$$I_E = I_B + I_C$$

$$I_C = \beta I_B$$

check $V_{CE} > 0.2V$
or
 $V_{BC} < 0.5V$

Saturation mode

$$V_{BE} = 0.8V$$

$$V_{CE} = 0.2V$$

$$I_E = I_B + I_C$$

check $I_C < \beta I_B$

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$$

Cut-off

$$V_{BE} < 0.5V$$

$$V_{CE} = V_{CC}$$

$$I_C = 0$$

$$I_B = 0$$

$$I_E = 0$$

JFET (Junction Field Effect Transistor) or depletion MOSFET


if $V_{GS} < V_P$: Cutoff mode
 $I_D = 0$

if $V_{GS} > V_P$ and $V_{DS} < V_{GS} - V_P$: Ohmic mode

$$I_D = I_{DSS} \left[2 \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right) \left(\frac{V_{DS}}{-V_P} \right) - \left(\frac{V_{DS}}{V_P} \right)^2 \right]$$

if $V_{GS} > V_P$ and $V_{DS} > V_{GS} - V_P$: active / saturation mode
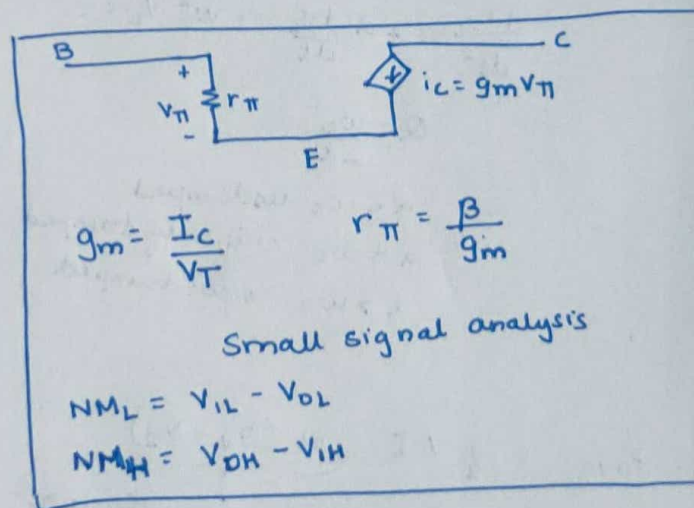
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$



enhancement mosfet

if $V_{GS} < V_T$: Cutoff mode
 $I_D = 0$

if $V_{DS} < V_{GS} - V_T$: Ohmic mode

$$I_D = K [2 (V_{GS} - V_T) V_{DS} - (V_{DS})^2]$$


if $V_{DS} > V_{GS} - V_T$: active / Saturation mode

$$I_D = K (V_{GS} - V_T)^2$$

$$\beta I_B > i'_N + i'_R$$

i'_N : current going out
 i'_R : current to V_{out}

Diode

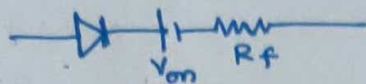

$$V_{on} \approx 0.7 \text{ V}$$

$$i = I_s (e^{V/\eta V_T} - 1)$$

I_s : saturation current (few nA)

$\eta \sim 2$ for Si
emission coeff

$$V_T = 25 \text{ mV} @ 300 \text{ K}$$

$$= \frac{k_B T}{q}$$

Semiconductors

$$J = ne\mu_n E + pe\mu_p E = \sigma E$$

$$\sigma = p = n_i \rightarrow \sigma = n_i e (\mu_p + \mu_n)$$

$$np = n_i^2$$

$$5.22 \times 10^{23} \text{ atoms/cm}^3$$

n type

$$n \approx N_D$$

$$p = \frac{n_i^2}{N_D}$$

p type

$$p \approx N_A$$

$$n = \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$J_n = q D_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = -q D_p \frac{dp}{dx}$$

$$V_2 - V_1 = V_T \ln \left(\frac{P_1}{P_2} \right)$$

$$V_2 - V_1 = V_T \ln \left(\frac{N_2}{N_1} \right)$$

$$\frac{d^2 V_c}{dt^2} + 2\alpha \frac{dV_c}{dt} + \omega_0^2 V_c = 0$$

$$Q = \frac{\omega_0}{2\alpha}$$

$\alpha < \omega_0$ undamped

$\alpha = \omega_0$ critically damped

$\alpha > \omega_0$ overdamped

$$P_{avg} = \frac{1}{2} V I \cos(\theta_V - \theta_I)$$

↓
power factor

$$V_{rms} = \frac{V}{\sqrt{2}}$$

$$I_{rms} = \frac{I}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{\text{avg Power}}{\text{Apparent Power}} = \cos \theta$$


$\theta > 0$ inductive load (lagging P.f.)
 $\theta < 0$ capacitive load (leading P.f.)

$$\text{Power gain} = \frac{P_2}{P_1}$$

$$\text{in dB} = 10 \log \left(\frac{P_2}{P_1} \right) = 20 \log \left(\frac{V_2}{V_1} \right) = 20 \log |H|$$

10: decade -20 in P.G.
2: octave -6 in P.G.

* Delta to star Y

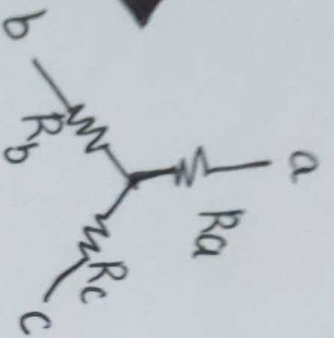

$$R_{ab} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_c}$$

$$R_{bc} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_a}$$

$$R_{ac} = \frac{R_a R_b + R_b R_c + R_c R_a}{R_b}$$

$$R_a = \frac{R_{ab} R_{ac}}{R_{ab} + R_{ac} + R_{bc}}$$

$$R_b = \frac{R_{bc} R_{ab}}{R_{ab} + R_{ac} + R_{bc}}$$

$$R_c = \frac{R_{ca} R_{bc}}{R_{ab} + R_{ac} + R_{bc}}$$

$$\frac{1}{s} e^a \frac{1}{s^2}$$

$$1(y'') = s^2$$

$$\left(\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2} \right)$$