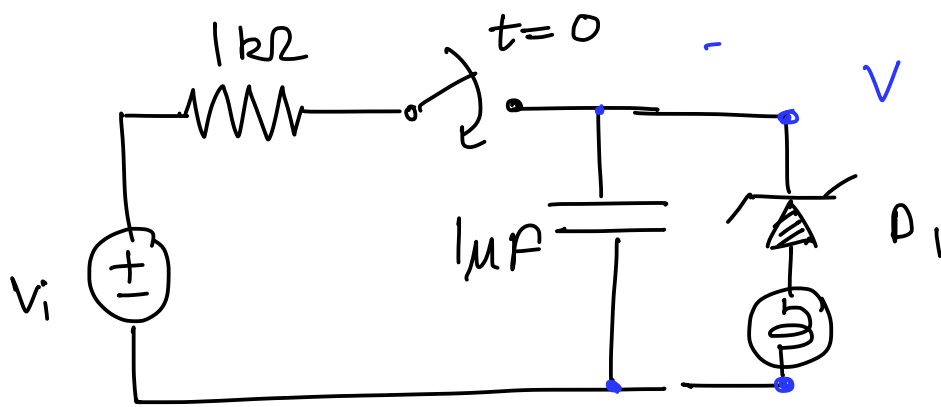


# Endsem 2019



a)  $V_i = -8\text{ V}$   
 $V_{C,ss} = -0.7\text{ V}$

Initially bulb is off and remains off until voltage on capacitor reaches  $-0.7\text{ V}$ .

$$0.7 = 8(1 - e^{-t/RC})$$

$$t = RC \ln\left(1 - \frac{0.7}{8}\right)$$

$$= 0.09\text{ ms}$$

Bulb glows for  $t \geq 2.77\text{ ms}$

b)  $V_i = 4\text{ V}$

since  $V_b = 6$ ,  $V < V_b$

$\Rightarrow$  Bulb never glow.

$$V_{C,ss} = 4\text{ V}$$

$$c) V_i = 8V \quad V_{C,ss} = 6V$$

Bulb glows when voltage on capacitor builds upto 6V.

$$6 = 8(1 - e^{-t/RC})$$

$$t = RC \ln(4)$$


Bulb glows for  $t \geq 1.386 \text{ ms}$

Q2 . Quiz 2 Q2

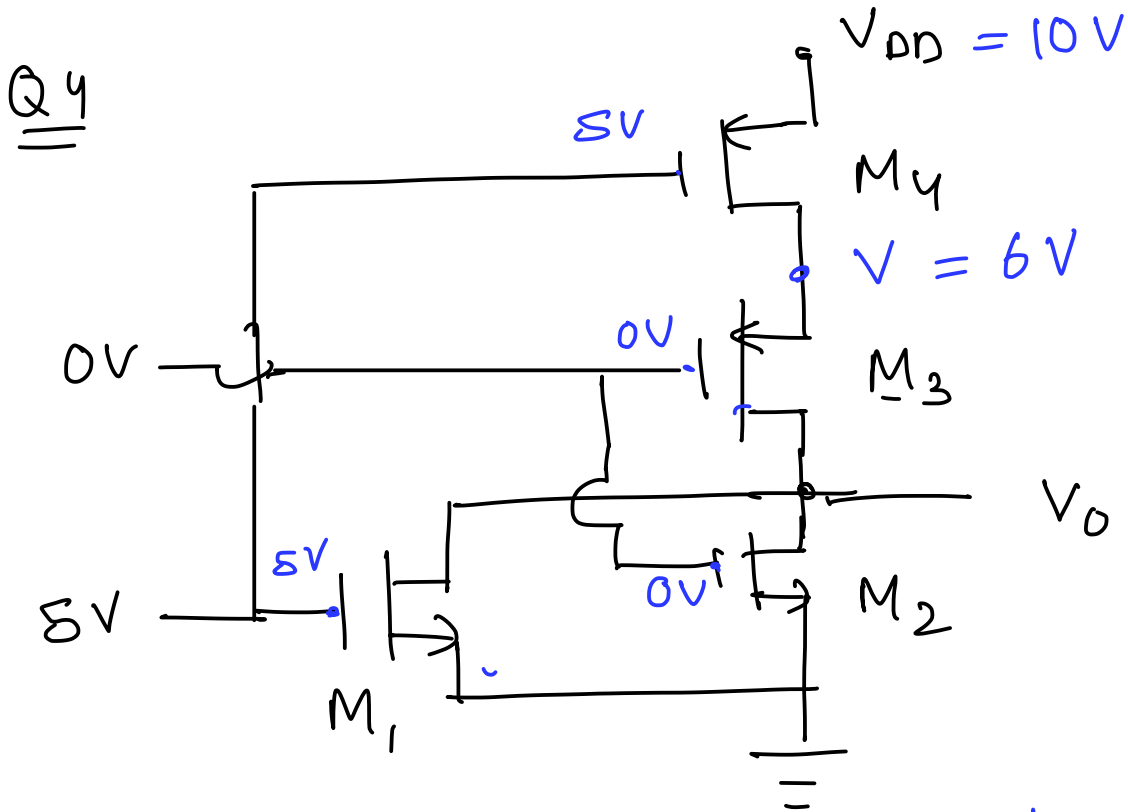Q3 Tutorial 2 Q5

$$i' = \frac{6-0.9}{5} - \frac{(0.9+6)}{65} = 0.9138 \text{ mA}, i = 6-0.2 = 5.8 \text{ mA}$$

$$Bi_B > i_N' + i_R \Rightarrow 100 \times 0.124 > N \times 0.9138 + 5.8$$
$$N < 7.22 \Rightarrow \text{fan-out} = 7$$



$M_1, M_3$  active,  $M_4$  ohmic

$$M_2 \text{ is OFF} \rightarrow (V_{as2} = 0) \Rightarrow i_2 = 0$$

$$i_1 = i_3 = i_4$$

$$i_1 = K(5-1)^2 = K(4^2)$$

$$i_3 = K(-V+1)^2 \Rightarrow V = 6V$$

$$V_{AS4} = -5$$

$$i_4 = K (2(-4)(V-10) - (V-10)^2)$$
$$= K (16)$$

$$V_{DS1} > V_{GS1} - V_T$$

$$\Rightarrow V_0 > 4V$$

$$V_{DS3} < V_{GS3} - V_T = -5V$$


$$V_0 - 6V < -5V$$

$$V_0 < 1V$$

Contradiction ?!

If  $M_3, M_4$  are switched,  
some information will be missing

Q6

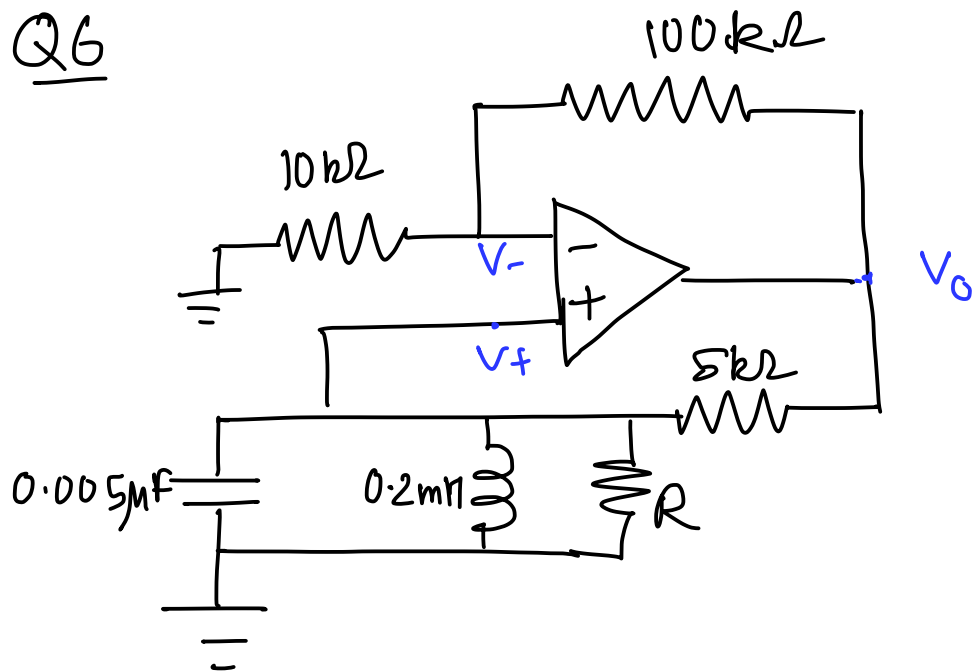

Assume Virtual short  $V_- = V_+$

$$\frac{V_o - V_-}{100} = \frac{V_-}{10} \Rightarrow V_o = 11V_-$$

$$\frac{10V_+}{5} = \frac{V_o - V_+}{5} = \frac{V_+}{|Z_{eq}|} \Rightarrow |Z_{eq}| = \frac{1}{2} \times 10^3$$

$$\frac{1}{|Z_{eq}|^2} = 4 \times 10^{-6} = \frac{1}{R^2} + \left| \omega C - \frac{1}{\omega L} \right|^2$$


$$\Rightarrow \frac{1}{R^2} \leq 4 \times 10^{-6} \Rightarrow R \geq 500\Omega$$

At  $R = 500\Omega$ ,

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 10^6 \text{ rad/s}$$

Q7.

small signal model

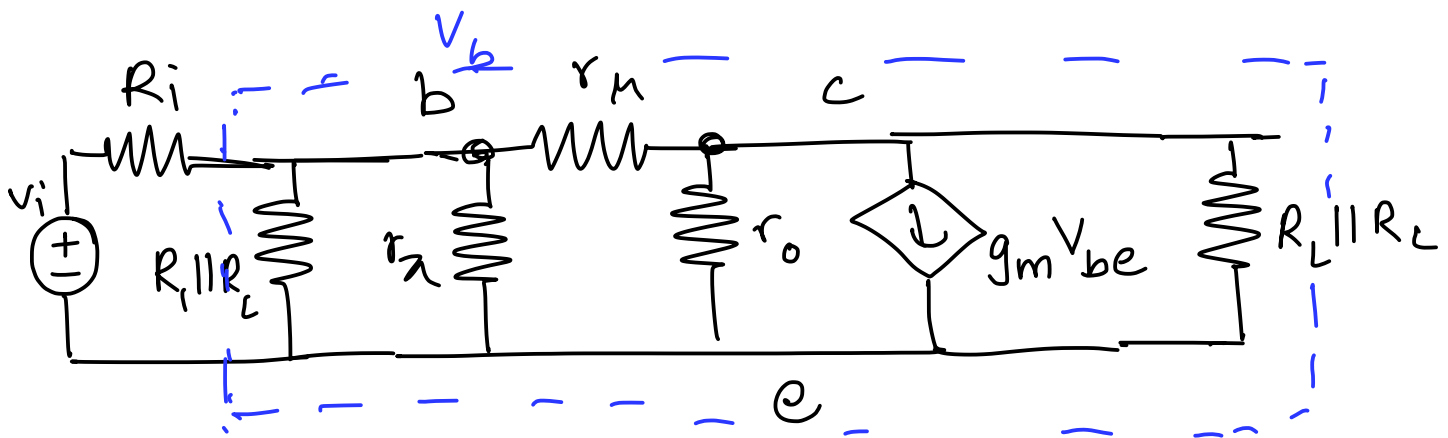

$$\frac{V_b - V_c}{r_{\mu}} = \frac{V_c}{r_o \parallel R_L \parallel R_C} + g_m V_b$$

$$A_v = \frac{V_c}{V_b} = \left( \frac{1}{r_{\mu}} + \frac{1}{r_o \parallel R_L \parallel R_C} \right) \left( \frac{1}{r_{\mu}} - g_m \right)$$

$$= (r_{\mu} \parallel r_o \parallel R_L \parallel R_C) \left( \frac{1}{r_{\mu}} - g_m \right)$$

Finding  $R_{in}$   
connect  $V$ .

$$V_{oc} = 0$$

$$i = \frac{V}{R_1 \parallel R_2} + \frac{V}{r_{\pi}} + \frac{V - V_c}{r_{\mu}}$$

$$= \frac{V}{R_1 \parallel R_2} + \frac{V}{r_{\pi}} + \frac{V - A_v V}{r_{\mu}}$$

$$R_{in} = \frac{V}{I} = R_1 \parallel R_2 \parallel r_{\pi} \parallel \frac{r_{\mu}}{(1 - A_v)}$$

$$\frac{V_i - V_b}{R_i} = \frac{V_b}{R_1 \parallel R_2} + \frac{V_b}{r_\pi} + \frac{V_b - V_c}{r_\mu}$$

$$\frac{V_i}{R_i} = V_b \left( \frac{1}{R_i \parallel R_1 \parallel R_2 \parallel r_\pi \parallel \frac{r_\pi}{1 - A_v}} \right)$$

$$\frac{V_i}{R_i} = V_b \left( \frac{1}{R_i \parallel R_{in}} \right)$$

$$V_i = V_b \left( \frac{R_i + R_{in}}{R_{in}} \right)$$

$$A_{vs} = \frac{V_c}{V_i} = \frac{V_c}{V_b} \cdot \frac{V_b}{V_i} = A_v \frac{R_{in}}{R_i + R_{in}}$$