

KCL at point (a)

$$\frac{V_1 - 1}{2} + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 - V_2}{2} + 2 = 0$$

$$\Rightarrow 4V_1 - 4 + 5V_1 + 6V_1 - 6V_2 + 24 = 0$$

$$\Rightarrow 15V_1 - 6V_2 = -20 \quad \text{--- (1)}$$

KCL at Node point (b)

$$-2 - 1 + \frac{V_2}{5} + \frac{V_2 - V_1}{2} = 0$$

$$\Rightarrow -30 + 2V_2 + 5V_2 - 5V_1 = 0$$


$$\Rightarrow -5V_1 + 7V_2 = 30 \quad \text{--- (2)}$$


by solving (1) & (2)

$$V_1 = 40/6 \text{ V}, \quad V_2 = 230/6 \text{ V}$$


$$\text{and } I = \frac{V_2}{5} = 0.95082 \text{ A} \quad \underline{\underline{2M}}$$

Q.2 for R_{th} solution \rightarrow

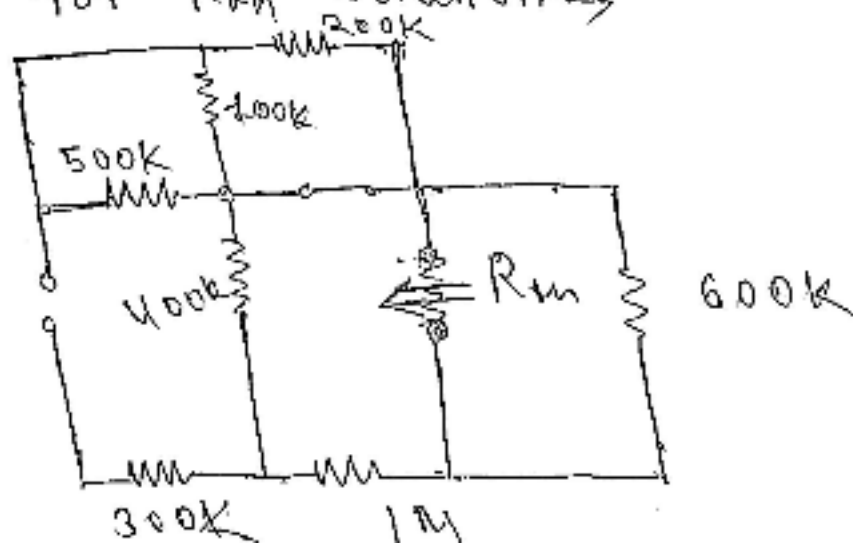



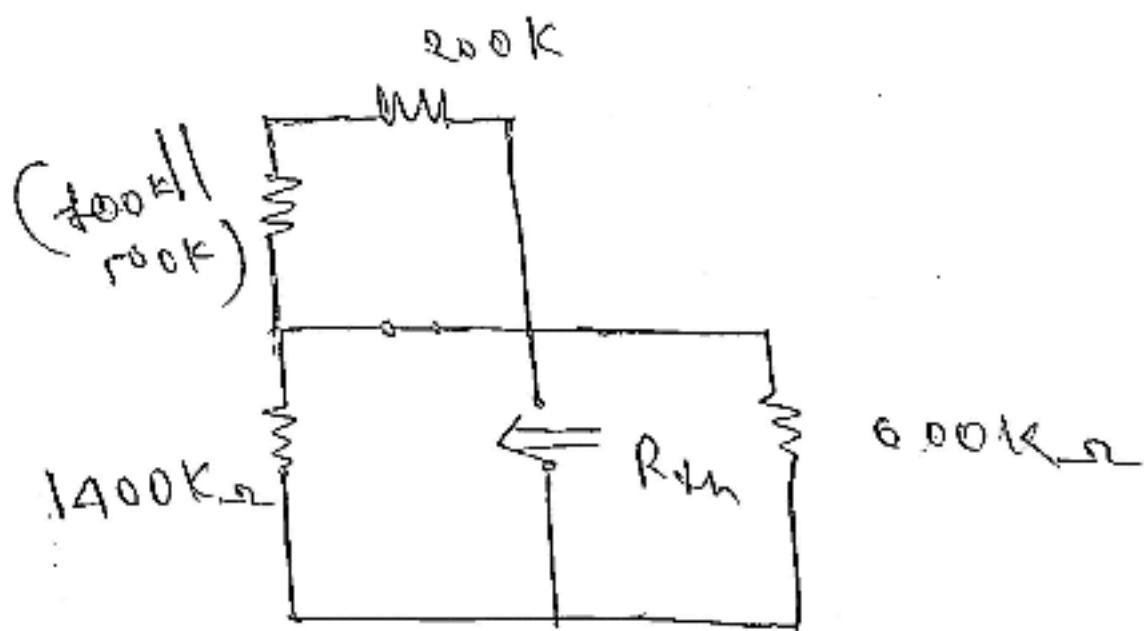


\Rightarrow

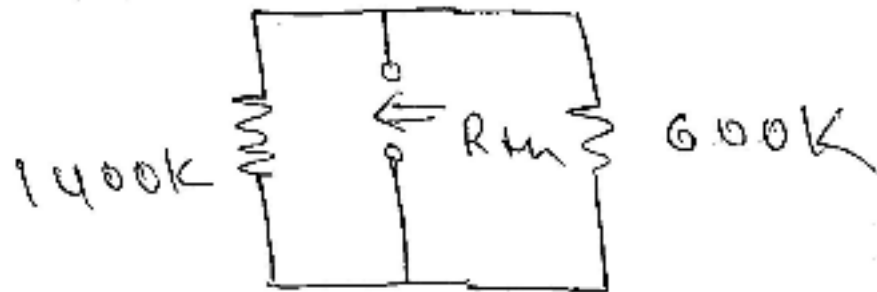

hence $R_{th} = 1400K \parallel 600K$
 $= 420K$

for V_{oc} or V_{th} calculation...

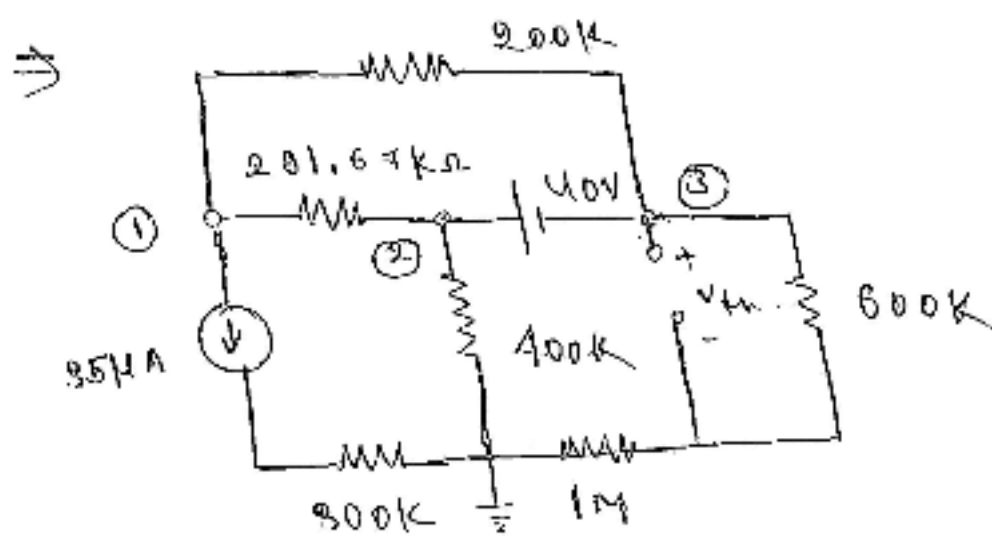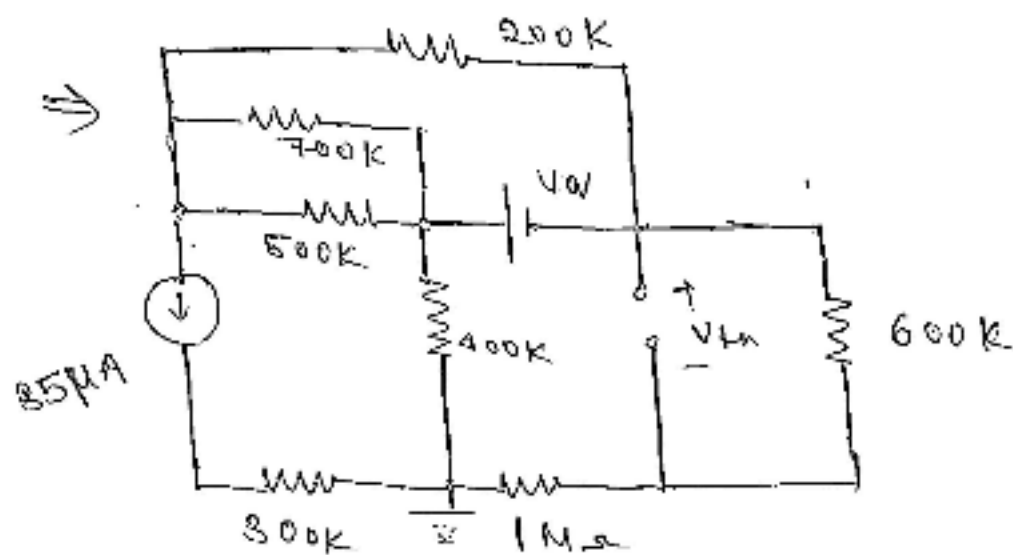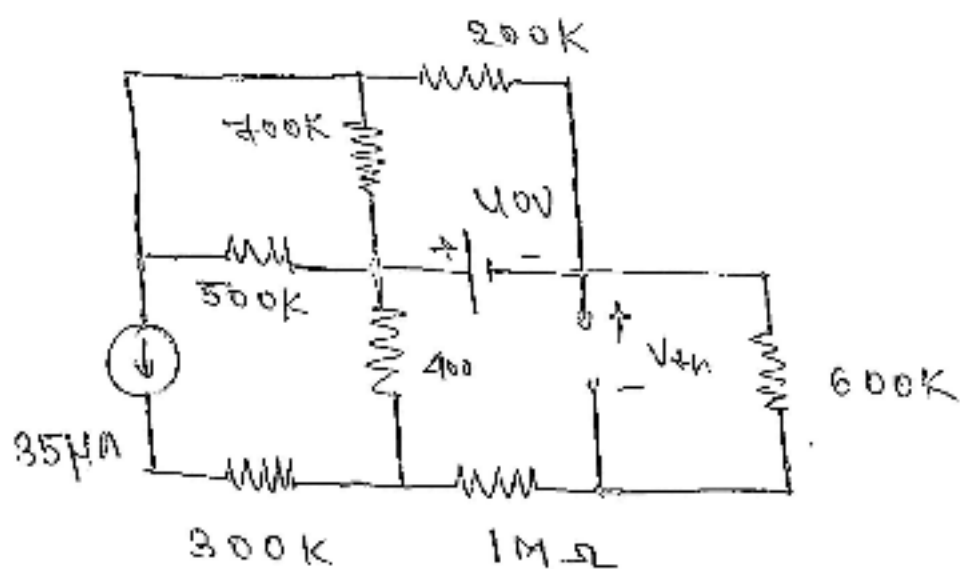

Then apply KCL at node ①

$$0.035 + \frac{V_1 - V_2}{291.64} + \frac{V_1 - V_3}{200} = 0$$

$$V_1 \left(\frac{1}{291.64} + \frac{1}{200} \right) - \frac{V_2}{291.64} - \frac{V_3}{200} = -0.035 \quad \text{--- (1)}$$

KCL at Super node (2) & (3)

$$\frac{V_2 - V_1}{291.64} + \frac{V_2}{400} + \frac{V_3}{1600} + \frac{V_3 - V_1}{200} = 0$$

$$\Rightarrow V_1 \left(-\frac{1}{291.64} - \frac{1}{200} \right) + \frac{V_2}{400} \left(\frac{1}{400} + \frac{1}{291.64} \right) + V_3 \left(\frac{1}{1600} + \frac{1}{200} \right) = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$-V_2 + 40 + V_3 = 0 \Rightarrow -V_2 + V_3 = -40$$

$$V_2 - V_3 = 40 \quad \text{--- (3)}$$


by solving (1), (2), (3)

$$V_1 = \underline{\underline{-31.08V}}, \quad V_2 = \underline{\underline{-3.2}}, \quad V_3 = \underline{\underline{-43.2}}$$


Hence

$$V_{th} = \left(\frac{V_3 \times 600}{600 + 1000} \right) =$$


$$= \underline{\underline{-16.2V}}$$

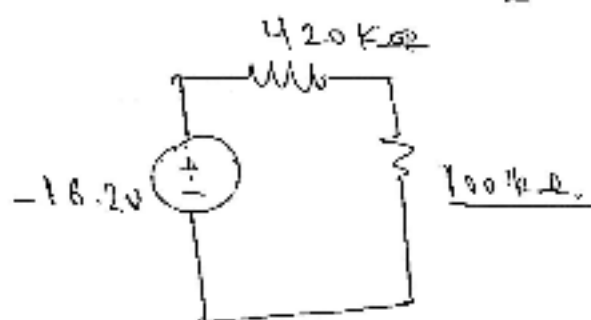

V_{th} by using superposition -

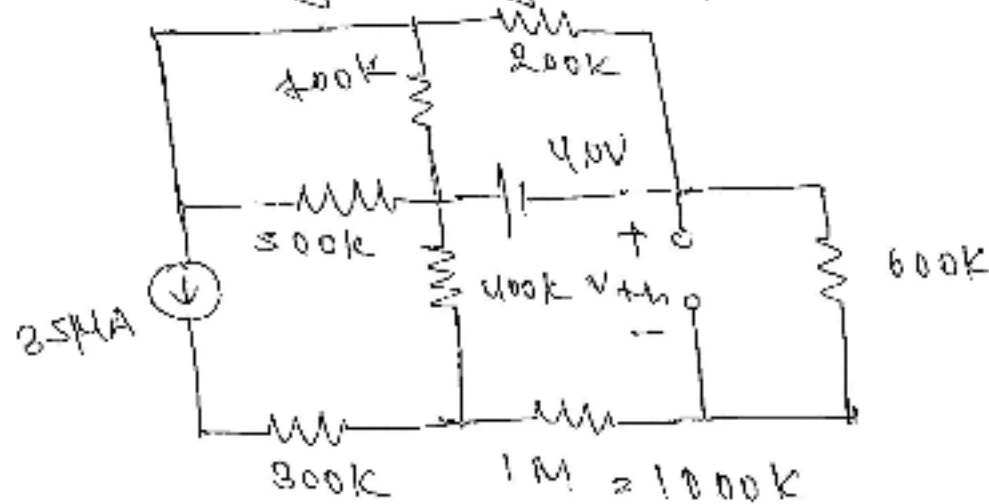




1st consider 40V battery

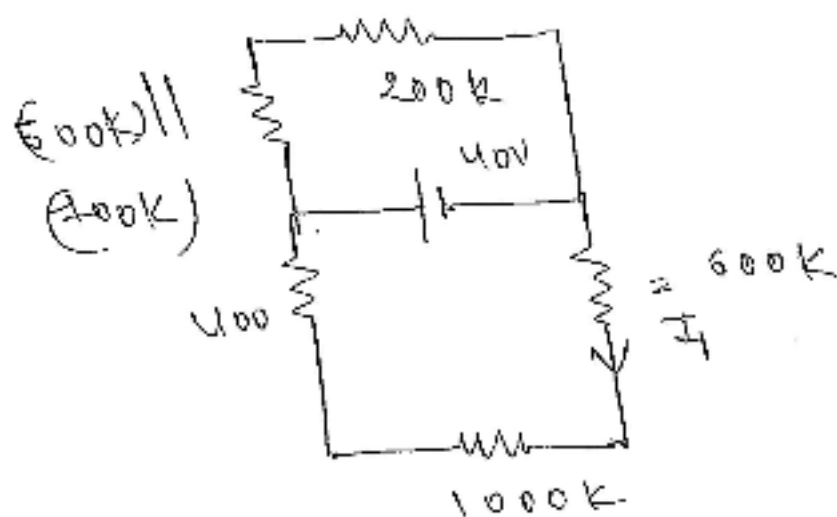

$$I_1 = \left(\frac{-40}{8000} \right)$$

$$I_1 = -0.02 \text{ mA}$$

2nd consider current source -

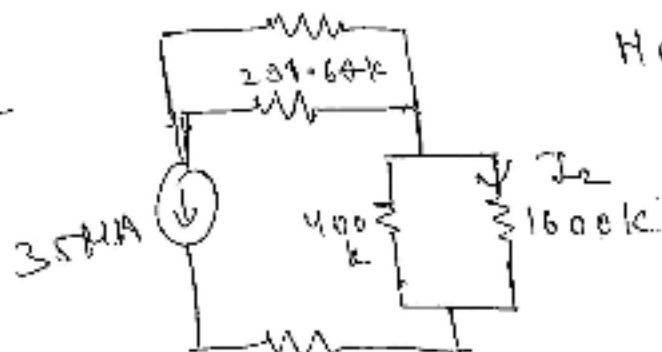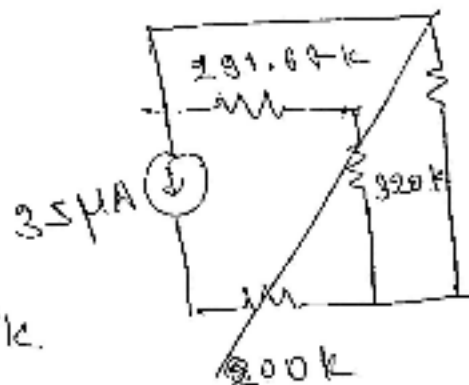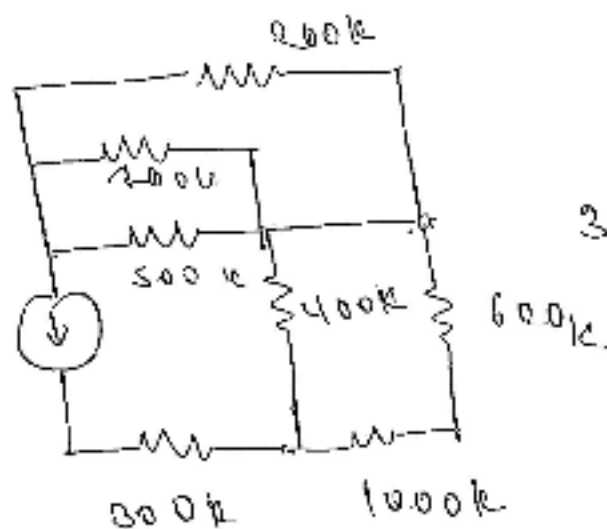



Hence

$$-I_2 = \frac{-0.025 \times 400}{400 + 1600} = -1 \times 10^{-3} \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} \text{Total current} &= I_1 + I_2 \\ &= (-0.02 + 0.001) \text{ mA} \\ &= -0.019 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Hence } V_{th} &= (600 \text{ k}\Omega) \times (-0.019 \text{ mA}) \\ &= -11.4 \text{ V} \end{aligned}$$

Q1

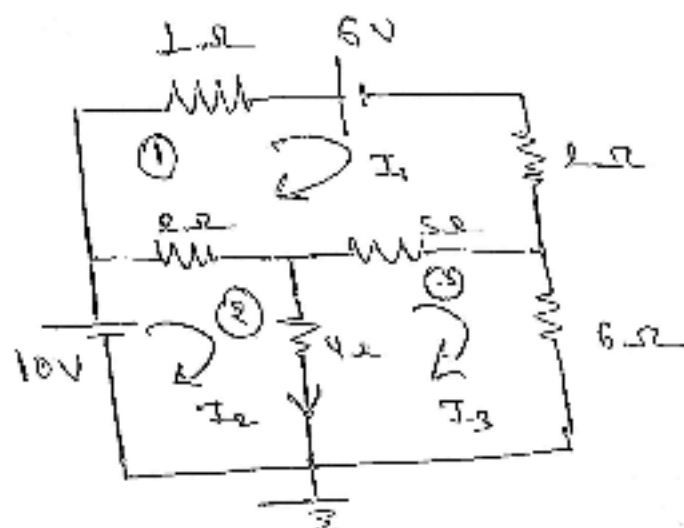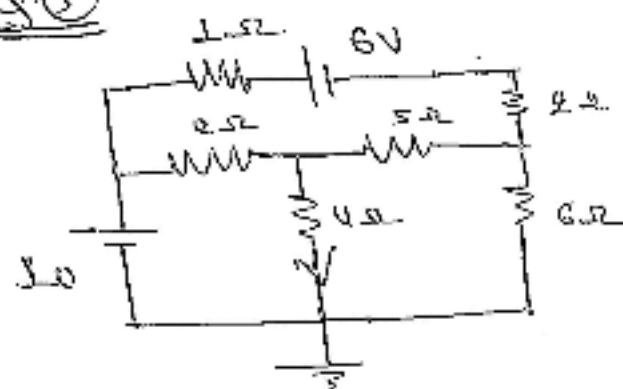

applying KVL in Loop ①

$$2(I_1 - I_2) + I_1 + 6 + 5(I_1 - I_3) = 0$$

$$\Rightarrow 2I_1 - 2I_2 + I_1 + 6 + 5I_1 - 5I_3 = 0$$

$$\Rightarrow 10I_1 - 2I_2 - 5I_3 + 6 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

applying KVL in Loop ②

$$-10 + 2(I_2 - I_1) + 4(I_2 - I_3) = 0$$

$$\Rightarrow 6I_2 - 2I_1 - 4I_3 - 10 = 0$$

$$\Rightarrow -2I_1 + 6I_2 - 4I_3 - 10 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

apply KVL in Loop ③

$$4(I_2 - I_2) + 5(I_2 - I_1) + 6I_3 = 0$$

$$\Rightarrow 15I_3 - 4I_2 - 5I_1 = 0$$

$$\Rightarrow -5I_1 - 4I_2 + 15I_3 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

by solving (1), (2), (3)


$$I_1 = \frac{28}{22.5} \text{ A}, \quad I_2 = \frac{19}{8}, \quad I_3 = \frac{136}{22.5} \text{ A}$$

Hence



$$I_{4\Omega} = I_2 - I_3$$

$$I_{4\Omega} = 1.5067 \text{ A}$$

Ans

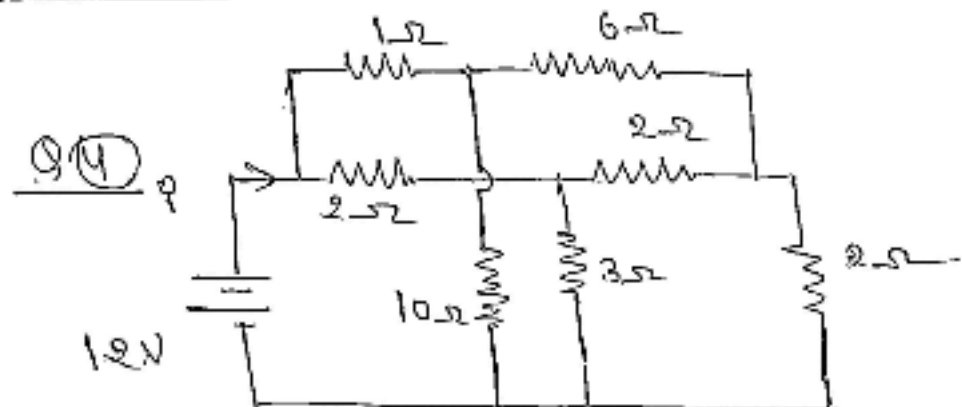


Convert star n/w into delta n/w

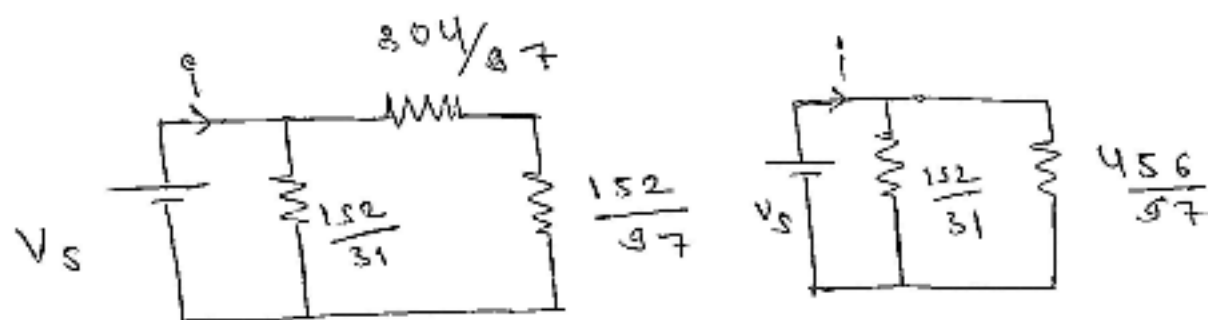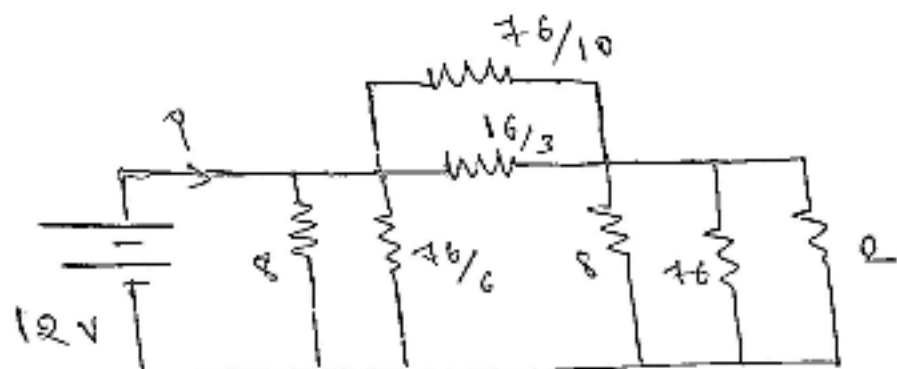

$$R_{eq} = \frac{V_s}{i} = \frac{12}{5} = 2.4\Omega \quad \text{Ans}$$

Q5

ckt for R_{th} across 3Ω

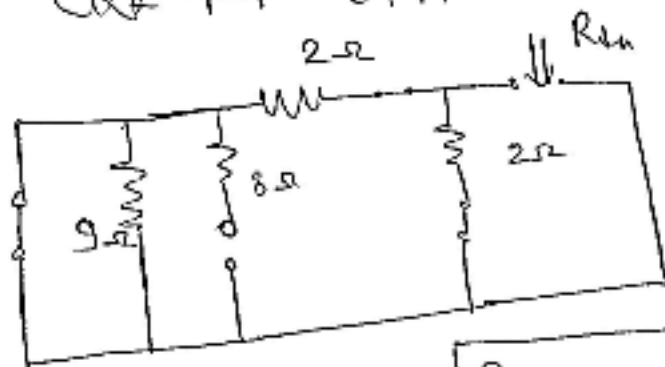


\Rightarrow



Hence

$$R_{th} = 1\Omega$$

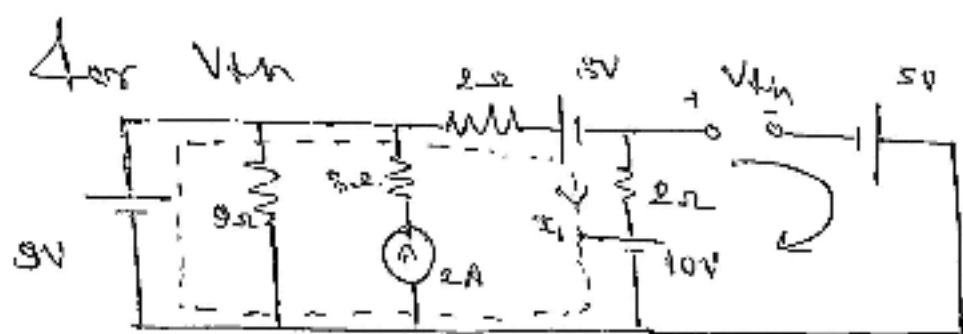

apply KVL


$$-9 + 2I_1 + 9 + 2I_1 + 10 = 0 \Rightarrow \boxed{I_1 = -1A}$$

apply KVL

$$+V_{th} - 5 - 10 - 2I_1 = 0$$

$$V_{th} - 15 - 2(-1) = 0 \Rightarrow \boxed{V_{th} = 13V}$$

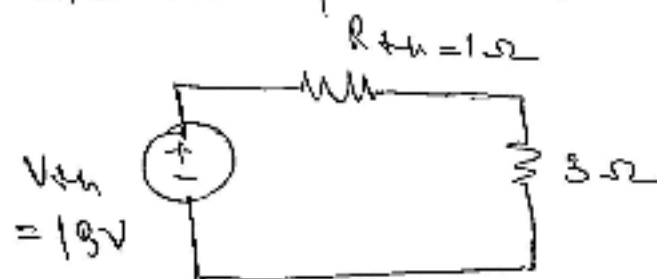Hence equivalent theorem is V_{th} across 3Ω



Hence $(P_{diss})_{3\Omega} = I^2 R$

$$= \left(\frac{13}{4}\right)^2 \times 3 = 31.6875 \text{ Watt}$$

Ans